


MESH ANALYSIS

Friday, November 5, 2021 10:38 AM

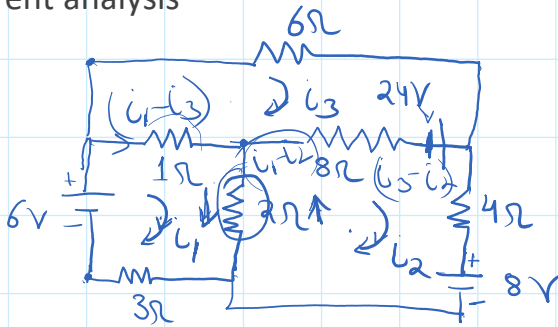Exercise1

Friday, November 5, 2021 10:39 AM

Determine the power drawn by 2 ohm resistor using Mesh current analysis



$$6 - 1(i_1 - i_3) - 2(i_1 - i_2) - 3i_1 = 0$$

$$6i_1 - 2i_2 - i_3 = 6 \quad \text{--- (1)}$$


$$-8(i_2 - i_3) + 24 - 4i_2 - 8 - 2(i_2 - i_1) = 0$$

$$-2i_1 + 14i_2 - 8i_3 = 16 \quad \text{--- (2)}$$

$$i_1 = 0.99 \text{ A}$$

$$i_2 = 0.587 \text{ A}$$

$$i_3 = -1.22 \text{ A}$$

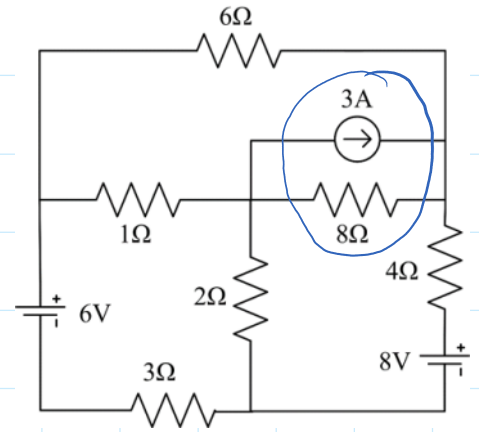

$$-6i_3 - 24 - 8(i_3 - i_2)$$

$$-1(i_3 - i_1) = 0$$

$$-i_1 - 8i_2 + 15i_3 = -24$$

$$\text{--- (3)}$$

$$P = I^2 R$$


$$= (0.99 - 0.587)^2 \times 2$$

$$= 0.324 \text{ W}$$

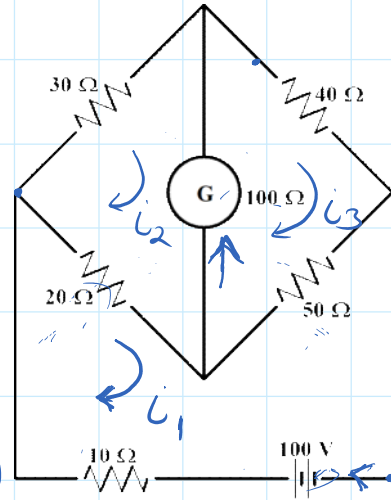Exercise2

Friday, November 5, 2021 10:38 AM

- Determine the current through the galvanometer "G"



$$100 - 10i_1 - 20(i_1 - i_2) - 50(i_1 - i_3) = 0$$

$$\textcircled{80}i_1 - 20i_2 - 50i_3 = -100 \quad \textcircled{1}$$

$$+ 30i_2 + 100(i_2 - i_3) + 20(i_2 - i_1) = 0$$

$$-20i_1 + 150i_2 - 100i_3 = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$+ 40i_3 + 50(i_3 - i_1) + 100(i_3 - i_2) = 0$$

$$-50i_1 - 100i_2 + 190i_3 = 0 \quad \textcircled{3}$$

$$i_1 = 1.677 \text{ A} \quad \checkmark \quad 2.23 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$i_2 = 0.262 \text{ A} \quad \checkmark \quad 1.06 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$i_3 = 0.579 \text{ A} \quad \checkmark \quad 1.14 \text{ A} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} i_G &= i_3 - i_2 \\ &= 1.14 - 1.06 \\ &= 0.08 \text{ A} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Exercise3


Friday, November 5, 2021

10:38 AM

How to write the network equations by inspection?

$$\begin{aligned}80\check{i}_1 - 20\check{i}_2 - 50\check{i}_3 &= 100\checkmark \\-20\check{i}_1 + 150\check{i}_2 - 100\check{i}_3 &= 0 \\-50\check{i}_1 - 100\check{i}_2 + 190\check{i}_3 &= 0\checkmark\end{aligned}$$


$$\begin{bmatrix} 80 & -20 & -50 \\ -20 & 150 & -100 \\ -50 & -100 & 190 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

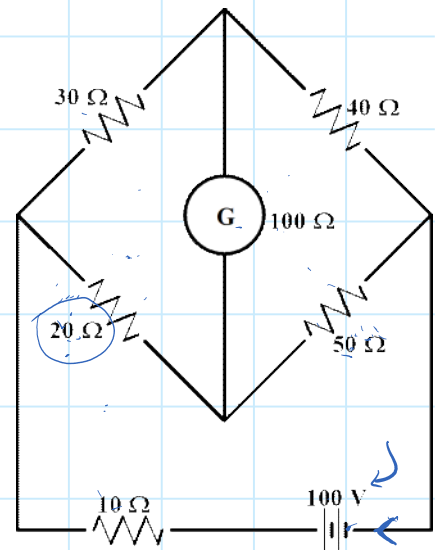

Exercise4

Friday, November 5, 2021 5:26 PM

Realize the network defined by mesh current equations given below

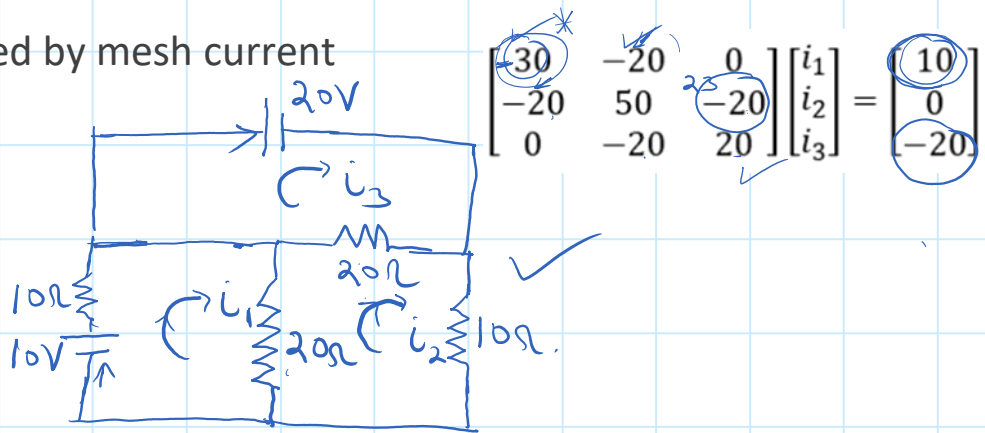

Exercise5

Friday, November 5, 2021 4:24 PM

- Find the power supplied by the 5 A current source.
Also, determine the voltage between the points M & N.

$$P = VI$$

$$= V_{M-N} \times I$$

$$V_E - 10i_1 + 1 - 20(i_1 - i_3) = V_M$$

Super mesh

$$+ 30i_3 + 4 + 40(i_3 - i_2) - 20(i_3 - i_1) = 0$$

$$-20i_1 - 40i_2 + 90i_3 = -4 \quad \text{--- (1)}$$

$$i_2 - i_1 = 5 \quad \text{--- (2)}$$

$$1 - 20(i_1 - i_3) - 40(i_2 - i_3) - 50i_2 - 2 - 10i_1 = 0$$

$$-30i_1 - 90i_2 + 60i_3 - 1 = 0$$

$$30i_1 + 90i_2 - 60i_3 = -1 \quad \text{--- (3)}$$


$$i_1 = -4.004$$

$$i_2 = +0.9958$$

$$i_3 = -0.491$$

$$V_M - (i_3 - i_1)20 - 30i_3 = V_N$$

$$V_M + (i_1 - i_3)20 - 30i_3 = V_N$$

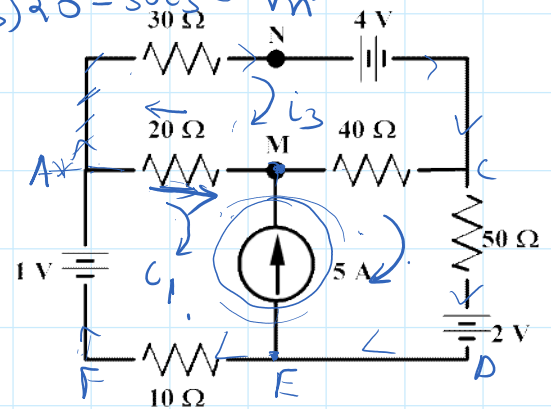

$$V_M + 20i_1 - 30i_3 = V_N$$

$$V_M - V_N = -20i_1 + 30i_3$$

Exercise6

Saturday, November 6, 2021 1:08 PM

Find the power supplied by 2A current source using mesh current analysis

Supermesh.

$$8 - 2i_1 - 3(i_1 - i_3) - 4(i_1 - i_2) = 0$$

$$9i_1 - 4i_2 - 3i_3 = 8 \quad \text{--- (1)}$$

$$i_2 - i_3 = 2A \quad \text{--- (2)}$$

$$+12 + 6i_3 + 6i_2 + 4(i_2 - i_1) + 3(i_3 - i_1) = 0$$

$$-7i_1 + 10i_2 + 9i_3 = -12 \quad \text{--- (3)}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= 0.65 \\ i_2 &= 0.55 \\ i_3 &= -1.44 \end{aligned}$$

$$i_1 = 5A$$

$$i_1 - i_2 = 5A \quad \text{--- (1)}$$

