

```

//ring counter code;
module ring1(clk,q);
input clk;
output[3:0]q;
wire [1:0]count;
wire en=1;
bitcounter2 one(clk,count[1:0]);
d2to4 two(en,count[1:0],q[3:0]);
endmodule

module dff11(clk,d,q);
input clk,d;
output q;
reg q;
always@(posedge clk)
begin
q=d;
end
endmodule

module d2to4(en,w,y);
input en;
input [1:0]w;
output [3:0]y;
reg [3:0]y;
always@(en or w)
begin
y=0;
if(en==1)
case(w)
0:y[3]=1;

```


```

1:y[2]=1;
2:y[1]=1;
3:y[0]=1;
endcase
end
endmodule

module bitcounter2(clk,q);
input clk;
output[1:0]q;

dff1 ff0(clk,q[1]^q[0],q[1]);
dff1 ff1(clk,~q[0],q[0]);
endmodule

```

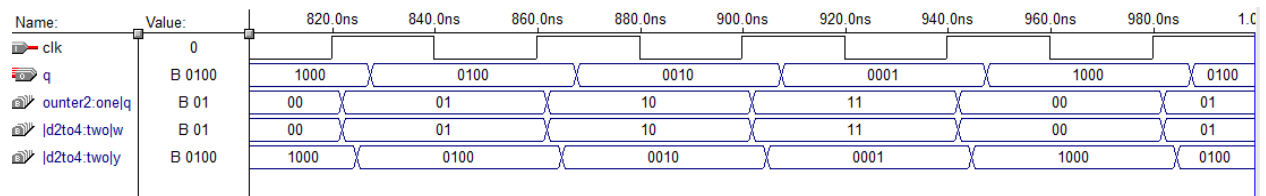

Johnson counter

```

module john(clk,q);
input clk;
output [4:0]q;

dff1 ff0(clk,~q[4],q[0]);
dff1 ff1(clk,q[0],q[1]);
dff1 ff2(clk,q[1],q[2]);
dff1 ff3(clk,q[2],q[3]);
dff1 ff4(clk,q[3],q[4]);
endmodule

module dff1(clk,d,q);

```

```

input clk,d;

output q;

reg q;

always@(posedge clk)

begin

q=d;

end

endmodule

```

