

$$G_2 = 0.875 - 0.25 - 0.5 = 0.125$$

$$R_2 = \frac{1}{G_2} = \frac{1}{0.125} = 8\Omega$$

$$R_{23} = \frac{1}{0.25} = 4$$


$$G_3 = 0.4 - 0.25 - 0.05 = 0.1$$

$$R_3 = \frac{1}{G_3} = \frac{1}{0.1} = 10\Omega$$


13/11

Q. Find current through 40V battery. Is it is charging / discharging.

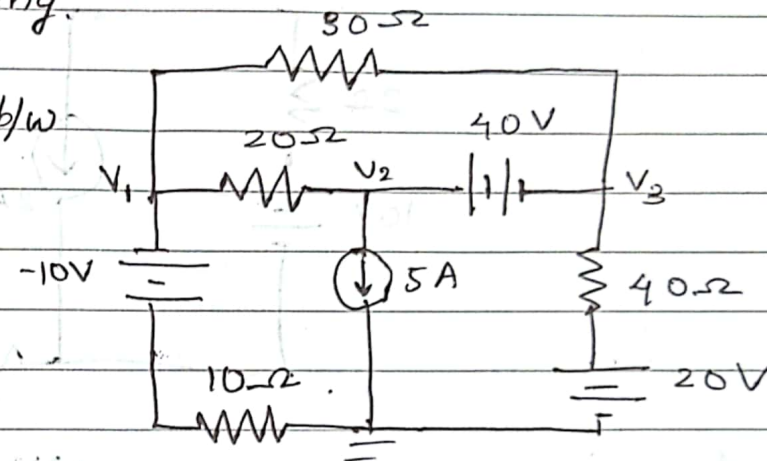Ideal voltage source b/w two nodes is called supernode.



Ans.

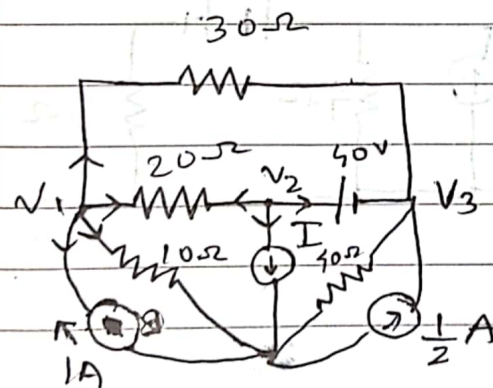

For V_1

$$\frac{V_1 - V_2}{20} + \frac{V_1 - 0}{10} + \frac{V_1 - V_3}{30} - 1 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_2 - V_3 = 40 \quad \text{--- (2)}$$

For (3) ignore the branch containing 40V

$$\frac{V_2 - V_1}{20} + 5 + \frac{V_3 - V_1}{30} + \frac{V_3 - 0}{40} - \frac{1}{2} = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{20} + 5 + I = 0 \quad \text{--- (1)}$$

(1) + (2)


$$\frac{V_3 - V_1}{30} + \frac{V_3 - 0}{40} - \frac{1}{2} - I = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$V_1 = -16.77 \text{ V} \quad I = \underline{\underline{-4.19 \text{ A}}}$$


$$V_2 = -32.90 \text{ V}$$








$$V_3 = -72.9 \text{ V}$$

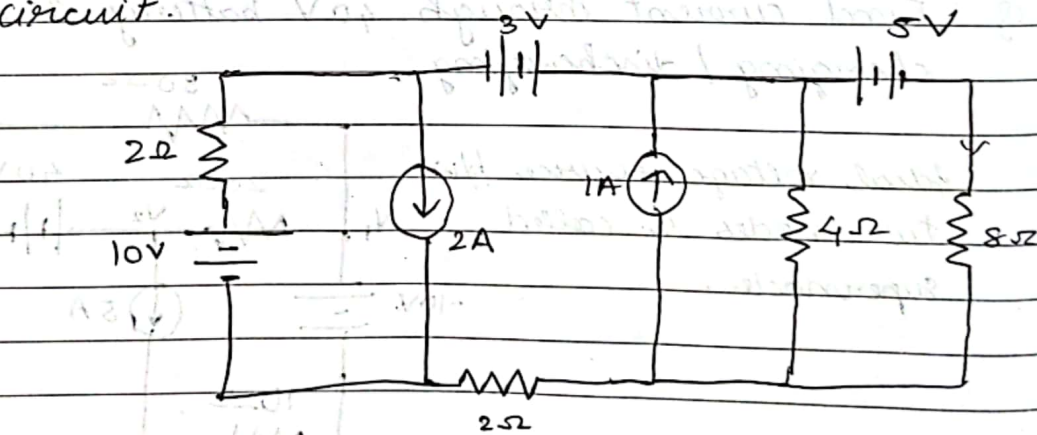Q. Find the current through 8Ω resistor by source transformation method, in the circuit.



Ans.

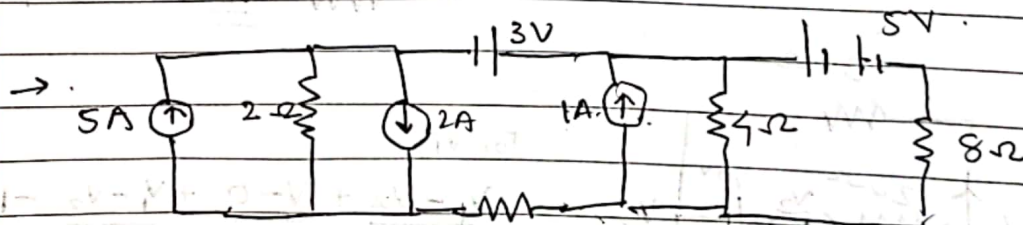


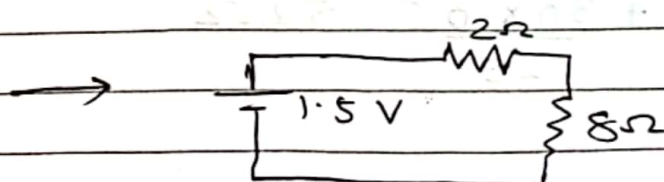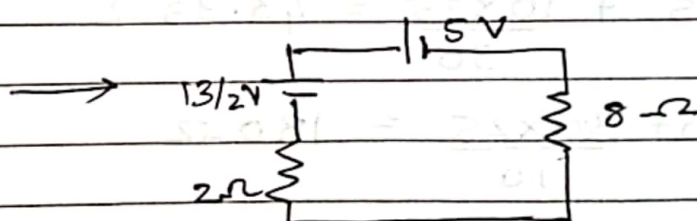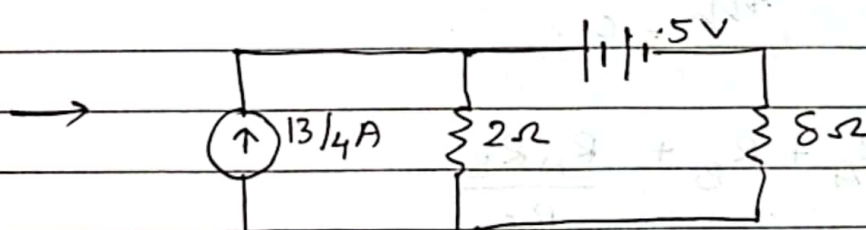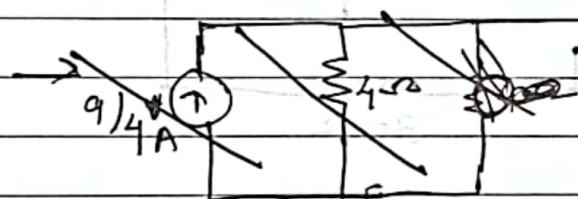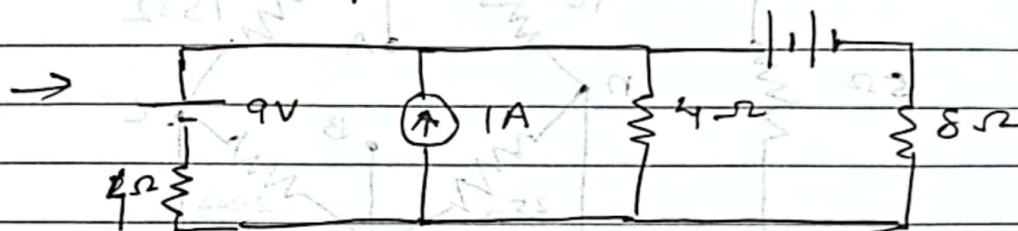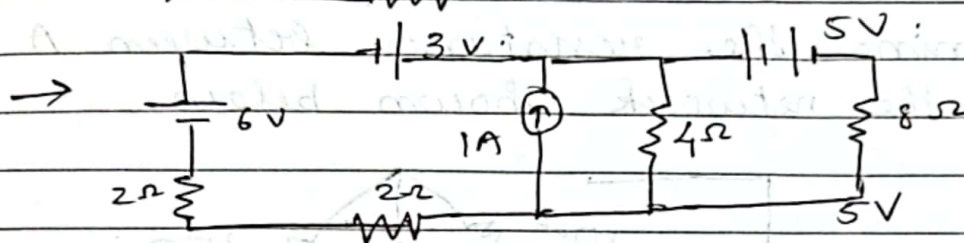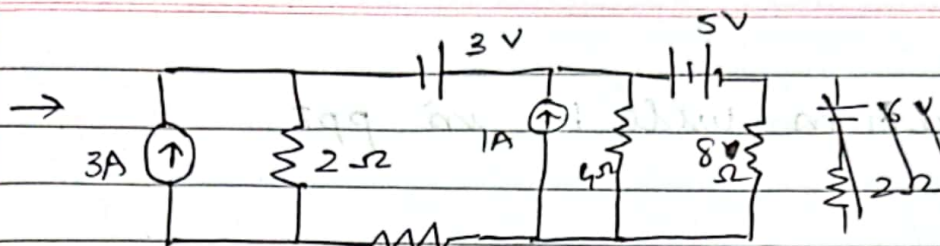


$$\therefore I = \frac{1.5}{10} = 0.15 \text{ A}$$

H.W questions will be in ppt

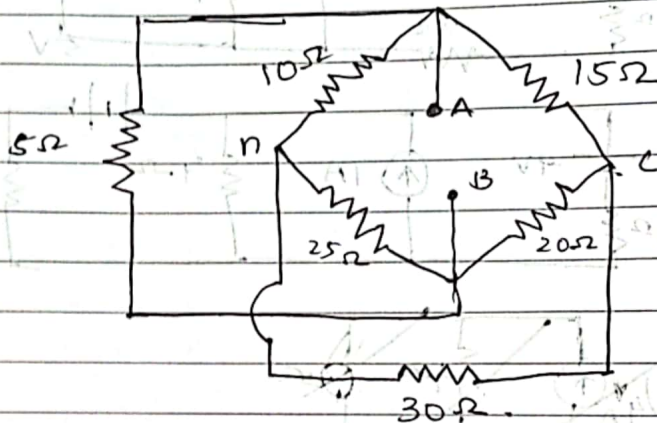Q. Determine the resistance between A and B in the network shown below.



Ans.

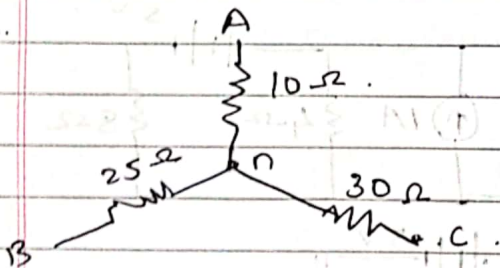

$$R_{AB} = R_A + R_B + \frac{R_A R_B}{R_C}$$

$$= 10 + 25 + \frac{10 \times 25}{30} = 43.33 \Omega$$

$$R_{BC} = 25 + 30 + \frac{30 \times 25}{10} = 130 \Omega$$


$$R_{CA} = 30 + 10 + \frac{30 \times 10}{25} = 52 \Omega$$

Q. Find using

10V

8A



Ans.

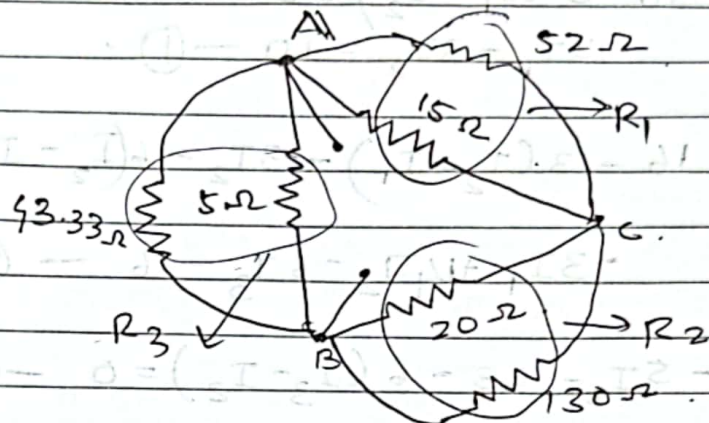

and calculate
A answer.

$$R_{AB} = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

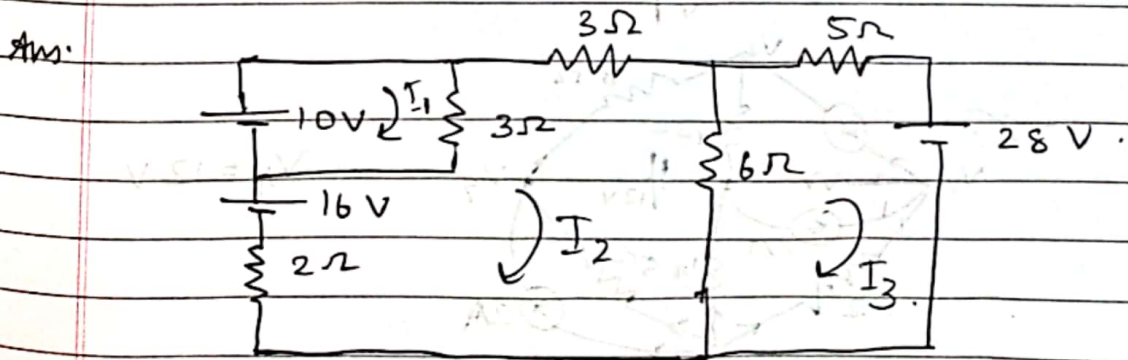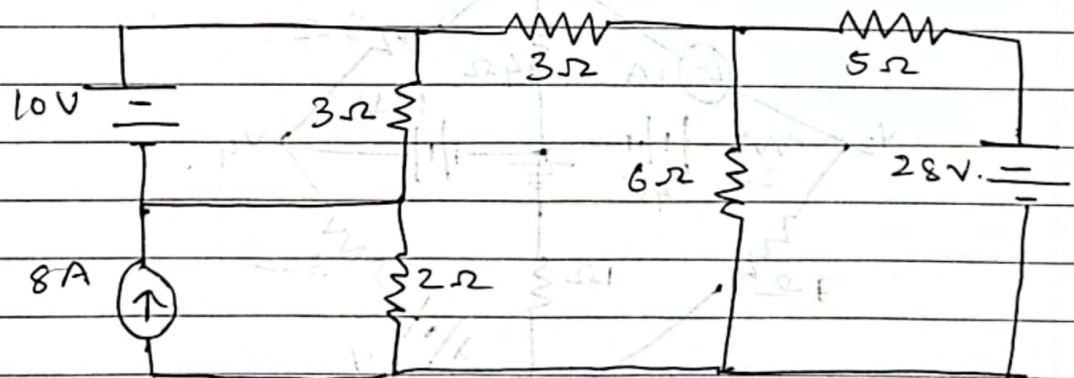Q. Find voltage across the current source using mesh current analysis.



$$10 - 3(I_1 - I_2) = 0$$

$$3I_1 - 3I_2 = 10 \quad \text{--- (1)}$$

$$16 - 3(I_2 - I_1) - 3I_2 - 6(I_2 - I_3) - 2 \times I_2 = 0$$

$$-3I_1 + 14I_2 - 6I_3 = 16 \quad \text{--- (2)}$$

$$-5I_3 - 28 - 6(I_3 - I_2) = 0 \quad \text{--- (3)}$$


$$-6I_2 + 11I_3 = -28 \quad \text{--- (3)}$$

$$I_1 = 4.72 \text{ A}$$


$$I_2 = 1.38 \text{ A}$$

$$I_3 = -1.78 \text{ A}$$

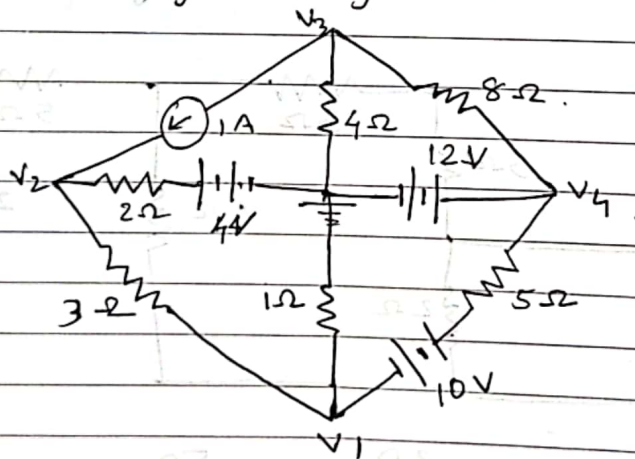Q Find the voltage of all nodes using node voltage analysis.



Ans.

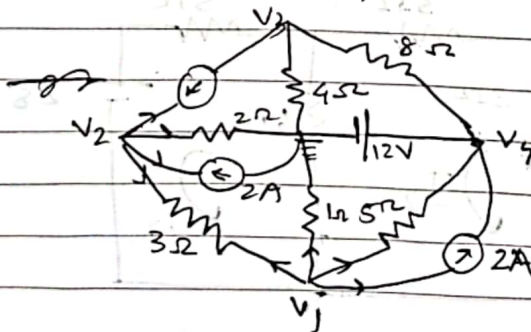

$$V_4 = 12 \text{ V}$$

$$\frac{V_1 - V_2}{3} + \frac{V_1 - 0}{1} + \frac{V_1 - 12}{5} + 2 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_2 - 0}{2} - 2 - 1 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_2}{2} = 3 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{V_3 - 12}{8} + \frac{V_3 - 0}{4} + 1 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$V_1 = \cancel{8.5} \quad 1.14 \text{ V}$$

$$V_2 = 4.05 \text{ V}$$

$$V_3 = 4/3 = 1.33 \text{ V}$$