

# DSD Lab-7


Yashas Kamath

200905132

Yasha  
111122

1.a) Count sequence

A3	A2	A1	A0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

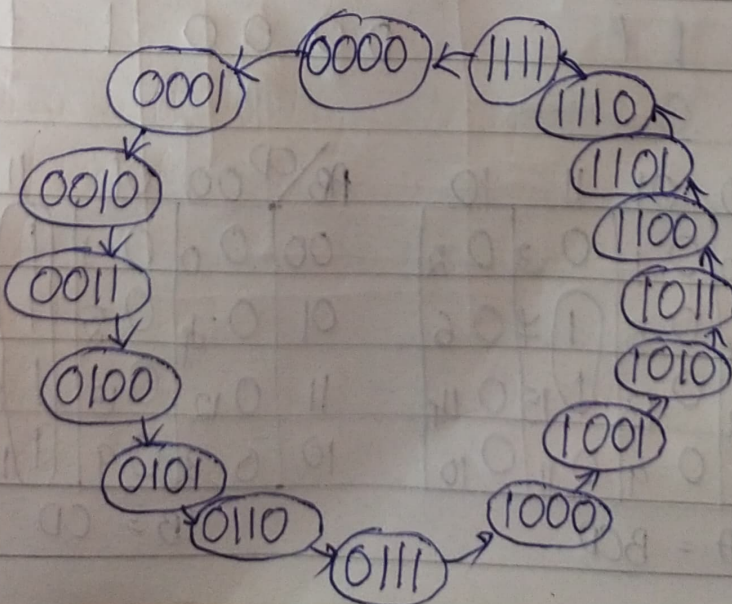

# Excitation table

Inputs of combinational circuit

Outputs of combinational circuits

Present state				Next state				T FF inputs			
A	B	C	D	A	B	C	D	TA	TB	TC	TD
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 0	0 1	0 3	0 2
01	0 4	0 5	1 7	0 6
11	0 12	0 13	1 15	0 14
10	0 8	0 9	0 11	0 10

$$TA = BCD$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0 0	0 1	1 3	0 2
01	0 4	0 5	1 7	0 6
11	0 12	0 13	1 15	0 14
10	0 8	0 9	1 11	0 10

$$TB = CD$$




AB \ CD	00	01	11	10
00	0 0	1 1	3 0	2
01	0 4	5	7	6
11	0 12	13	15	14
10	0 8	9	11	10

TC = D

AB \ CD	00	01	11	10
00	1 0	1 1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

TD = 1

Circuit :-

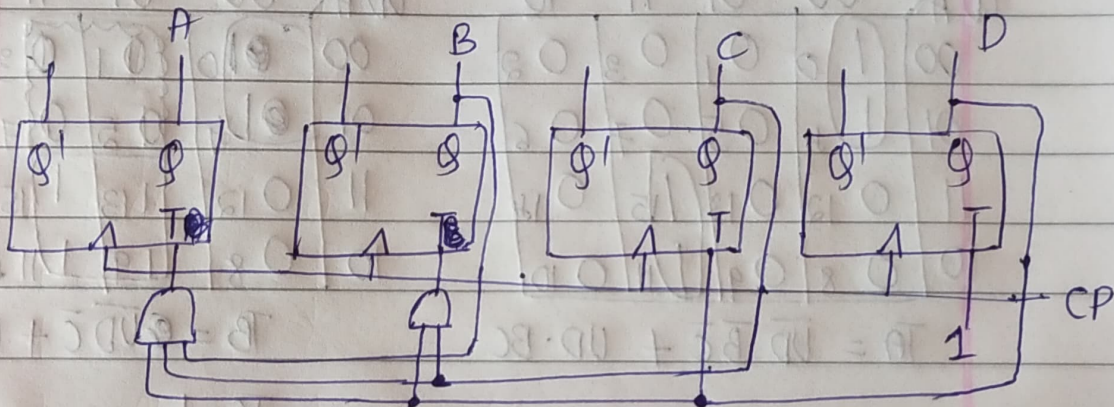

Q2) I/p of CC

(Output) . VD. Present state

Next state

o/p of CC

IFF i/p

VD	A	B	C
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1

A	B	C
1	1	1
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0

TA	TB	TC
1	1	1
0	0	1
0	1	1
0	0	1
1	1	1
0	0	1
0	1	1
0	0	1



1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

UD \ A	BC	00	01	11	10
00	1	0	0	0	0
01	1	0	0	0	0
11	0	0	0	1	0
10	0	0	0	1	0

$$T_A = \overline{UD} \overline{B} \overline{C} + UD \cdot BC$$

UD \ A	BC	00	01	11	10
00	0	1	0	0	0
01	0	1	0	0	0
11	0	0	1	1	0
10	0	0	1	1	0

$$T_B = \overline{UD} \overline{C} + UDC$$

$$T_C = 1$$

