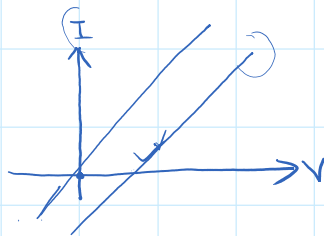


Network Theorems

Friday, November 5, 2021 10:40 AM



$$y = mx + c$$

$$y = 0 \quad c \text{ non linear}$$

* Linear \rightarrow Superposition principle
 \rightarrow homogeneity principle



$$V_1(t) \rightarrow V_o'(t)$$


$$V_2(t) \rightarrow V_o''(t)$$

$$V_1(t) + V_2(t) \rightarrow V_o'(t) + V_o''(t) \rightarrow \text{superposition}$$

$$c V_1(t) \rightarrow c V_o'(t) \rightarrow \text{homogeneity}$$



$$c_1 V_1(t) + c_2 V_2(t) \rightarrow c_1 V_o'(t) + c_2 V_o''(t)$$

Linear

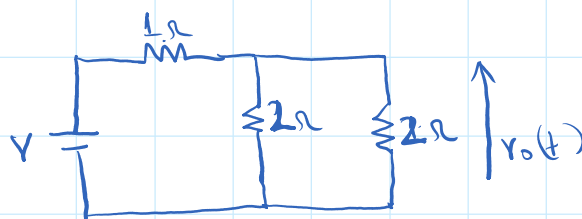


$$V = 10 \rightarrow V_o(t) = 5V \quad \checkmark$$

$$V = 50 \rightarrow V_o(t) = 25V$$

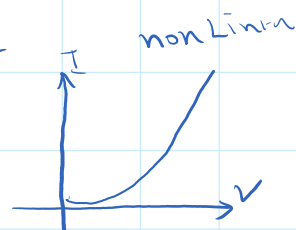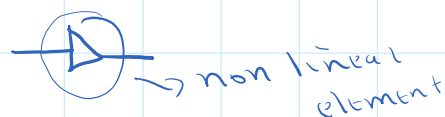


$$V = IR$$

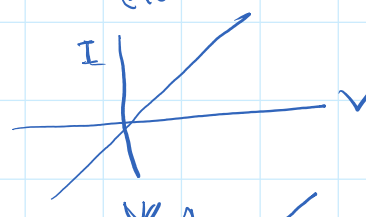


$$v = L \frac{di}{dt}$$

$$\psi = LI \checkmark$$


$$q = CV \checkmark$$

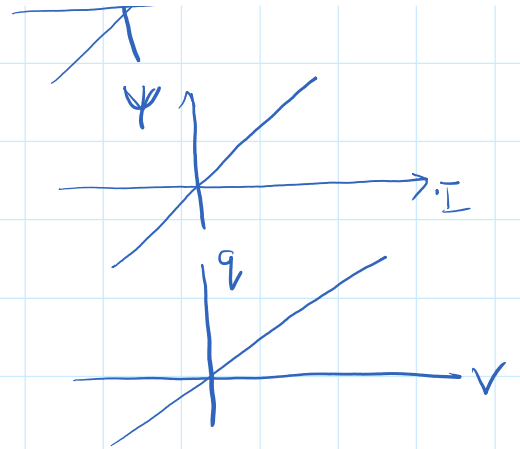


Bi-lateral element

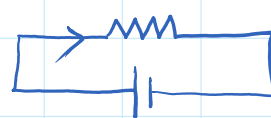

Bilateral.

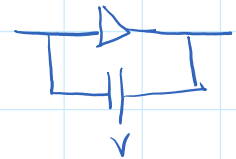


unilateral

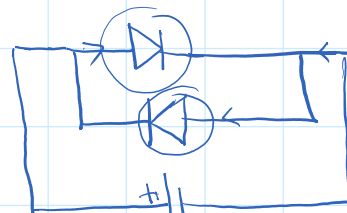

non Linear
bilateral.

Superposition theorem.

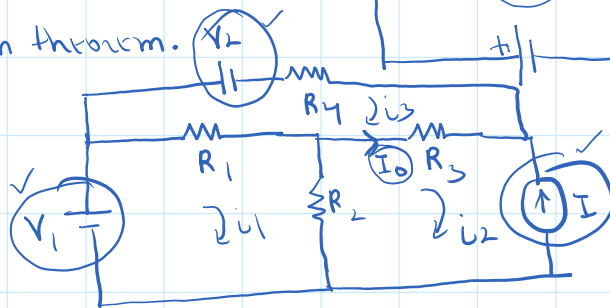


$$i_2 = -I \times R_3 \rightarrow i_2 - i_3$$

$$I_0 = I_{0V1} + I_{0I} + I_{0V2}$$

Voltage source → short ckt

current source → open ckt

①

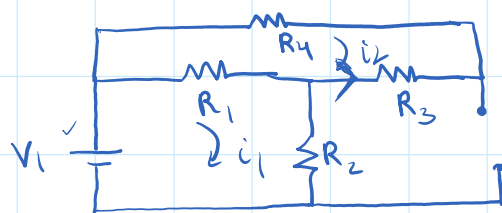

I_{0V1}


②



I_{0I}



(2)

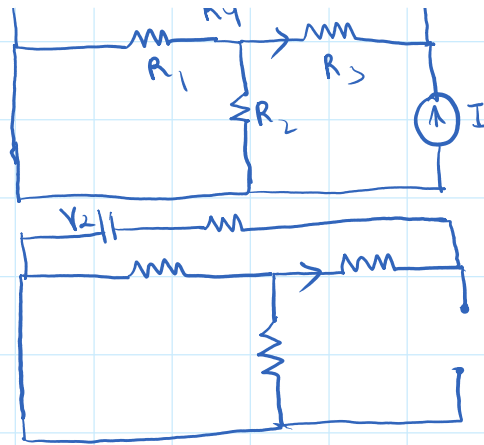

$I_0 I$




$I_0 V_2$



Illustration 1

Friday, November 5, 2021 10:40 AM

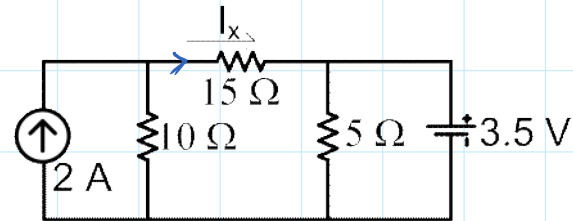Find the current I_x using Superposition theorem ✓



2A source

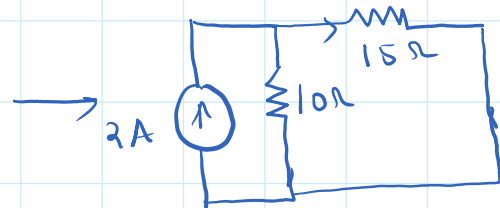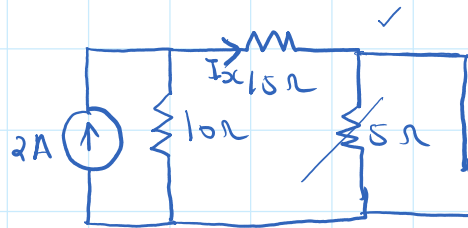


$$I_5 = \frac{I_x \times 0}{5 + 0} = 0$$



$$I_{5A} = \frac{2 \times 10}{15 + 10} = \frac{20}{25} = 0.8A \quad \checkmark$$

$$I = 10 \times \frac{10}{15}$$

$$V_1 = \frac{3.5 \times 15}{25}$$

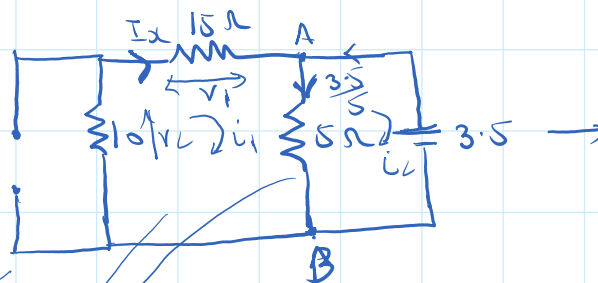

$$I_{x_{3.5V}} = - \frac{3.5}{15 + 10}$$

$$I_{x_{3.5V}} = -0.14A$$

$$I_x = I_{x_{2A}} + I_{x_{3.5V}} = 0.8A - 0.14A$$

$$I_x = 0.66A$$


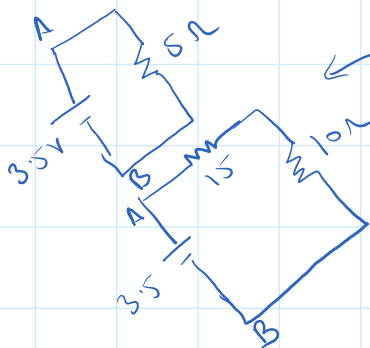


Illustration 2

Tuesday, November 16, 2021 3:39 PM

Find the current I_0 using Superposition theorem

2A Source

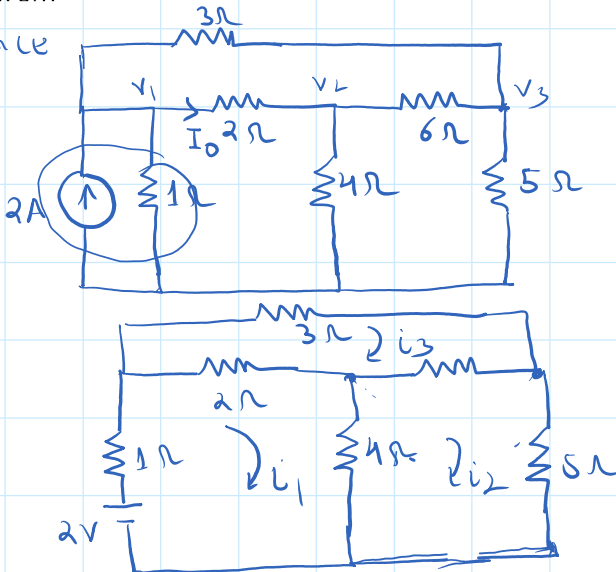

$$2 - i_1 - 2(i_1 - i_3) - 4(i_1 - i_2) = 0$$

$$7i_1 - 4i_2 - 2i_3 = 2 \quad \text{--- (1)}$$

$$-4i_1 + 15i_2 - 6i_3 = 0$$

$$-2i_1 - 6i_2 + 11i_3 = 0$$

$$i_1 = 0.451$$

$$i_2 = 0.196$$

$$i_3 = 0.189$$

$$I_{2A} = i_1 - i_3 = 0.451 - 0.189 = 0.262$$

*

$$I_2 = I_{2A} + I_{2V}$$


$$= 0.262 + (-0.368)$$

$$I_2 = -0.106 \text{ A}$$

*

Fundamental of Electrical Engineering

Leonard S. Bobrow.

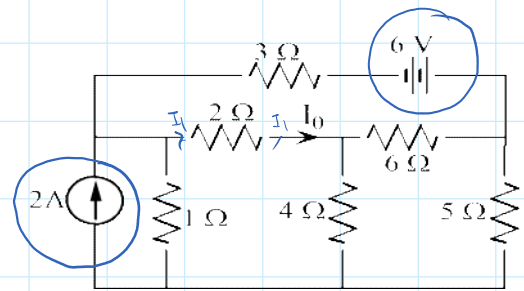

6V Source.



$$7i_1 - 4i_2 - 2i_3 = 0$$

$$-4i_1 + 15i_2 - 6i_3 = 0$$

$$-2i_1 - 6i_2 + 11i_3 = 6$$

$$i_1 = 0.567$$

$$i_2 = 0.525$$

$$i_3 = 0.935$$

$$I_{2V} = i_1 - i_3$$

$$= 0.567 - 0.935$$

$$= -0.368 \text{ A}$$